
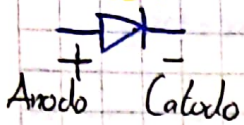


Analoga I



• Diodos

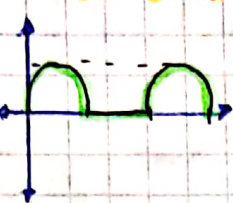

• Medio Onda



• Onda Completa

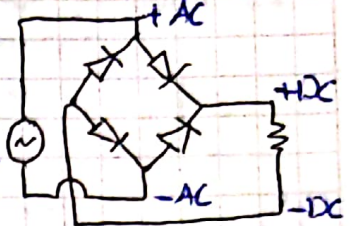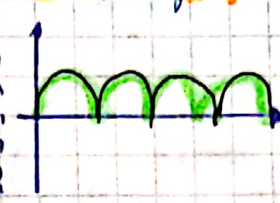



• Carga C

$$V_C = V_{in} (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$



• Descarga C

$$V_C = V_{in} e^{-\frac{t}{RC}}$$

• Clipper Positivo

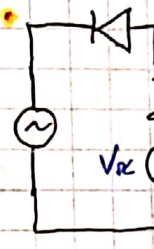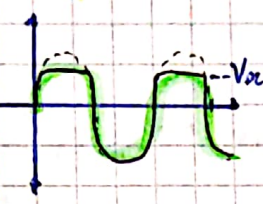

• Clipper Negativo

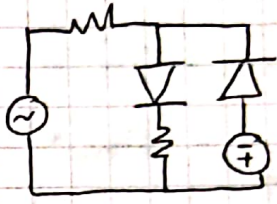
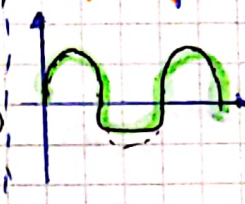


• Corriente diodo



$$I_D = I_S (e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1) \quad V_T = \frac{kT}{q} \text{ potencial termal}$$

I_S = Corriente de desplazamiento

$$V_T = V_D$$

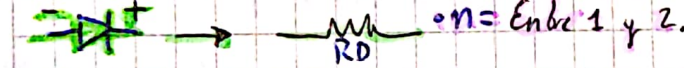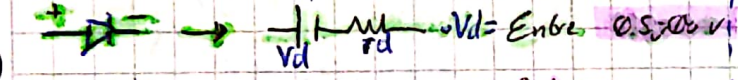

• Clamper

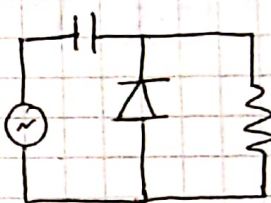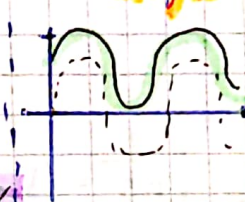

Si $I_D \gg I_S$:

$$I_D \approx I_S \exp\left(\frac{V_D}{V_T}\right)$$

$$I_D = \frac{V_{DC} - V_D}{R} \quad \text{Recta de carga del diodo}$$

• Valor RMS

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} V^2(t) dt}$$

$$V_{RMS} = \frac{V_P}{\sqrt{2}}$$

• Valor Medio

$$V_{prom} = \frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} V(t) dt$$

$$V_{prom} = V_{DC} = \frac{1}{T} \int_0^T V_P \sin(\omega t) dt = \frac{2V_P}{\pi}$$


• Fuente de voltaje rizado filtrado

$$V_{rpp} = V_P - V_P e^{-\frac{T}{RC}}$$

$\hookrightarrow e^{-\frac{T}{RC}} \approx 1 - \frac{T}{RC}$ si $RC \gg T/2 \hookrightarrow V_{rpp} = \frac{V_P T}{RC} = \frac{V_P}{fRC} \rightarrow \text{ONDA YA RECTIFICADA}$

• Zener Fuente regulada

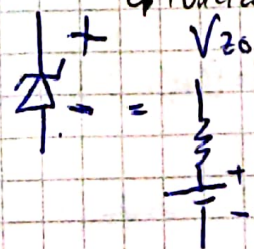Funciona en P. directo como diodo normal. V_{ZO} a I_{ZO} y P_{ZMAX} .



Mantiene

Analoga (II)


• **JFET** → **Tombura**.

↳ $V_{GS} = 0V \rightarrow I_D = I_S$

↳ I_{DSS} = Corriente máxima de saturación.

↳ $V_{GS} < 0V$ (canal N) → Mas grande $|V_{GS}|$ mas pequeño I_{DSS}

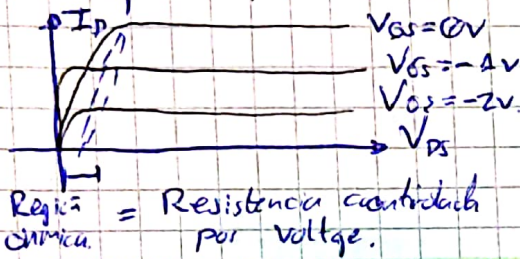• Si $V_{GS} = -V_p \rightarrow I_{DSS} = 0A$ • $r_d = \frac{V_o}{(1 - \frac{V_{GS}}{V_p})^2}$ • r_o = resistencia en $V_{GS} = 0V$.



• $I_D = I_{DSS}$ ($V_{GS} = 0V$)

• $V_{GS} = V_p$ ($I_D = 0A$)

• Amplificación lineal
Vseñal en V_{GS} .
↳ En potencia.
JFETN = JFETP.


• Transferecia.

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2$$

CONSTANTES


• $I_G \cong 0A$

• $I_D = I_S$

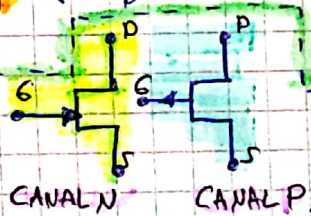


• **Mosfet (Empobrecimiento)**

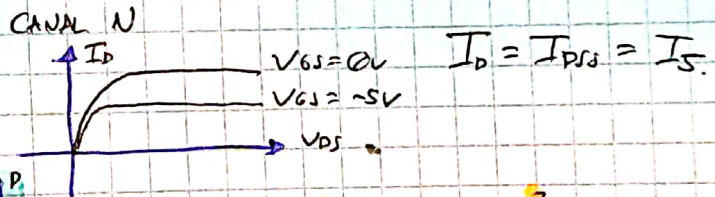↳ $V_{GS} = 0V$ → Comportamiento del JFET



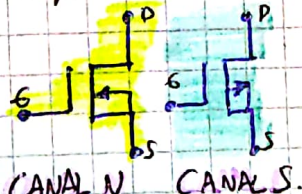• JFET y MOSFET de empobrecimiento (Normalmente abiertos)



$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2$$

• **MOSFET (Enriquecimiento)** → $V_{GS} > 0V$ → Se empieza a formar el canal

↳ $V_{GS} = 0V \rightarrow V_{GS} \neq 0$ da $I_D = 0A$ ↳ Voltage Umbral = V_T "constante" (Canal formado)


• $V_T = V_{TH} = V_{GS(LTH)} \rightarrow NMOS \rightarrow 0.3V - 1V$

• $V_{sobrecarga} = V_{GS} - V_p$ (QUE TAN ENCENDIDO ESTA)

↳ Aumentar $V_{GS} > V_T$ → Se saturara I_D despues de un V_{DS} para todo V_{GS} .

• $V_{GS} < V_T \rightarrow I_D \cong 0A$

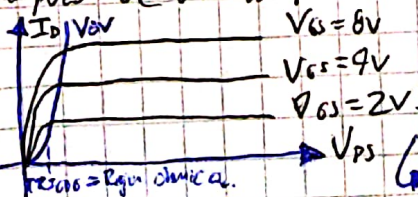
• $V_{GS} \geq V_T \rightarrow I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$ ($I_D = I_S$) ($I_G \cong 0A$)




↳ $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T = V_{OV}$ SATURACION

$$V = I_D (Encendido) \frac{(V_{GS(Encendido)} - V_T)^2}{k}$$


• Símbolos comunes

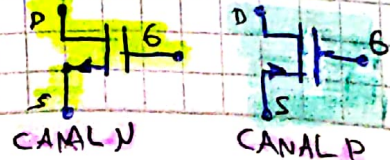

• Símbolos •
CANAL N

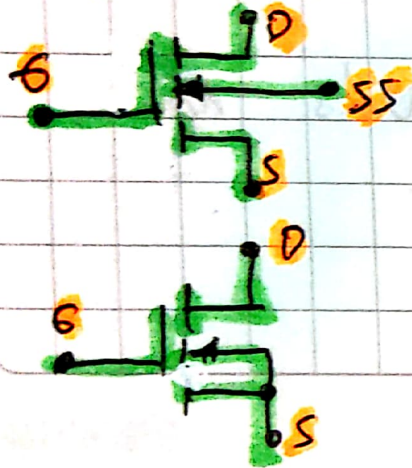

FORMAL
CANAL P

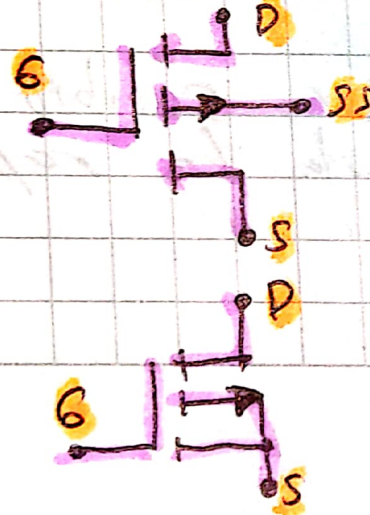

USADO

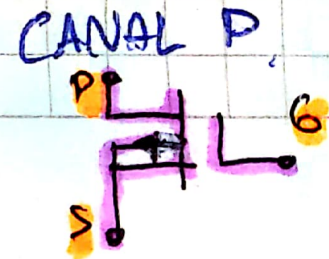
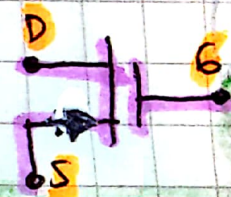
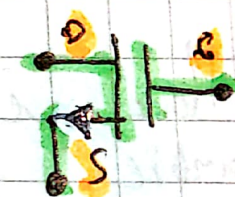


TABLA 6.3
Transistores de efecto de campo


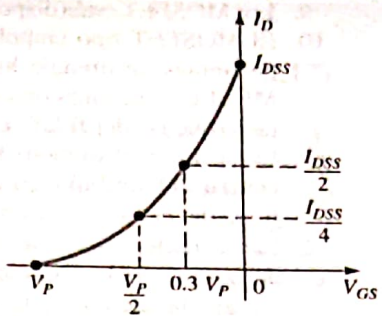
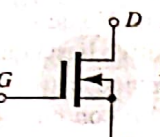
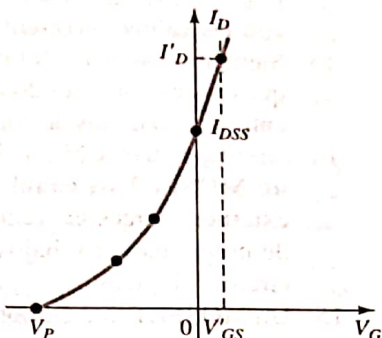
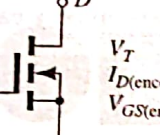
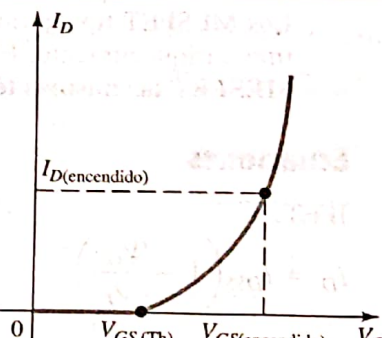
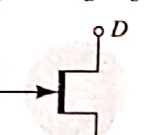
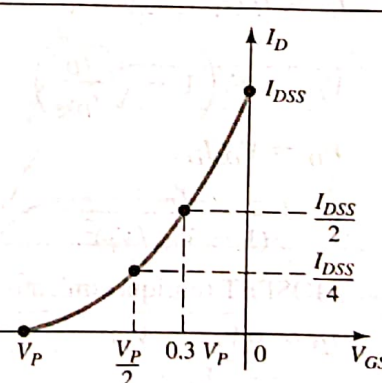
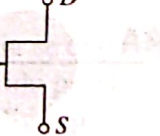
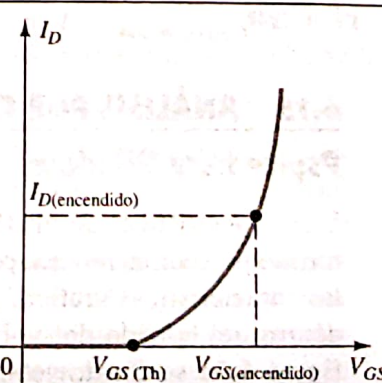
Tipo	Símbolo y relaciones básicas	Curva de transferencia	Resistencia y capacitancia de entrada
JFET (canal n)	$I_G = 0 \text{ A}, I_D = I_S$  $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$		$R_i > 100 \text{ M}\Omega$ $C_i: (1 - 10) \text{ pF}$
MOSFET tipo empobrecimiento (canal n)	$I_G = 0 \text{ A}, I_D = I_S$  $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$		$R_i > 10^{10} \Omega$ $C_i: (1 - 10) \text{ pF}$
MOSFET tipo enriquecimiento (canal n)	$I_G = 0 \text{ A}, I_D = I_S$  $I_D = k (V_{GS} - V_{GS(Th)})^2$ $k = \frac{I_{D(\text{encendido})}}{(V_{GS(\text{encendido})} - V_{GS(Th)})^2}$		$R_i > 10^{10} \Omega$ $C_i: (1 - 10) \text{ pF}$
MESFET tipo empobrecimiento (canal n)	$I_G = 0 \text{ A}, I_D = I_S$  $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$ $I_G = 0 \text{ A}, I_D = I_S$		$R_i > 10^{12} \Omega$ $C_i: (1 - 5) \text{ pF}$
MESFET tipo enriquecimiento (canal n)	 $I_D = k (V_{GS} - V_{GS(Th)})^2$ $k = \frac{I_{D(\text{encendido})}}{(V_{GS(\text{encendido})} - V_{GS(Th)})^2}$		$R_i > 10^{12} \Omega$ $C_i: (1 - 5) \text{ pF}$

TABLA 7.1
Configuraciones de polarización con FET.

Tipo	Configuración	Ecuaciones pertinentes	Solución gráfica
Polarización fija del JFET		$V_{GS_Q} = -V_{GG}$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$	
Autopolarización del JFET		$V_{GS} = -I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$	
Polarización por medio de divisor de voltaje del JFET		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$	
JFET en compuerta común		$V_{GS} = V_{SS} - I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} + V_{SS} - I_D (R_D + R_S)$	
JFET ($R_D = 0 \Omega$)		$V_{GS} = -I_D R_S$ $V_D = V_{DD}$ $V_S = I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_S R_S$	
Caso especial con JFET ($V_{GS_Q} = 0 \text{ V}$)		$V_{GS_Q} = 0 \text{ V}$ $I_{D_Q} = I_{DSS}$	
Polarización fija del MOSFET tipo empobrecimiento (y MESFET)		$V_{GS_Q} = +V_{GG}$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$	
Polarización por medio de divisor de voltaje del MOSFET tipo empobrecimiento (y MESFET)		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_S R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$	
Configuración de realimentación del MOSFET tipo enriquecimiento (y MESFET)		$V_{GS} = V_{DS}$ $V_{GS} = V_{DD} - I_D R_D$	
Polarización por medio de divisor de voltaje del MOSFET tipo enriquecimiento (y MESFET)		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_D R_S$	

TABLA 8.1

Z_i , Z_o , y A_v para varias configuraciones de FET.

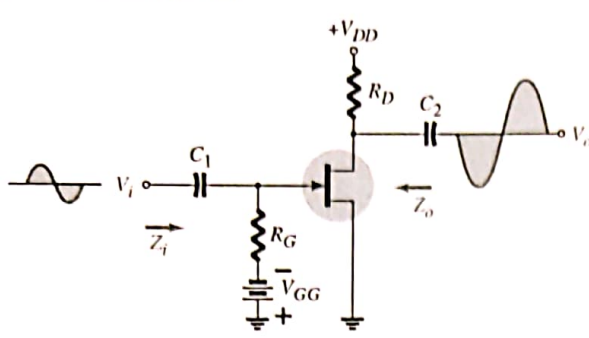
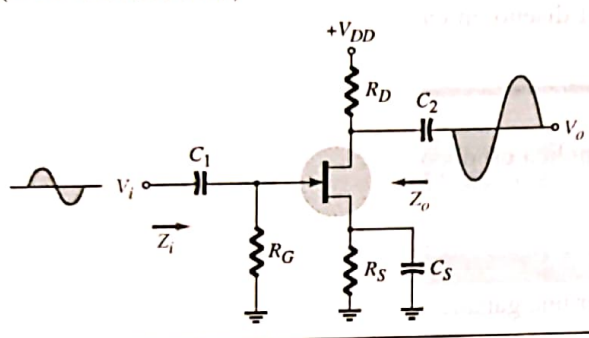
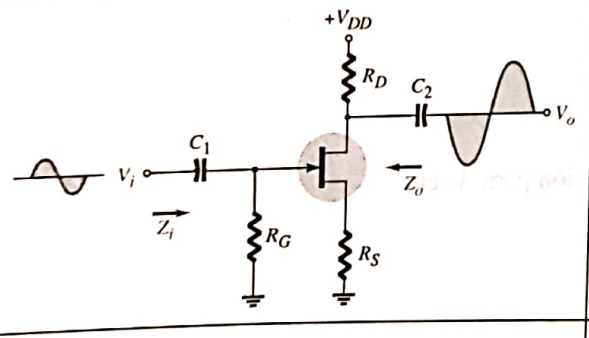
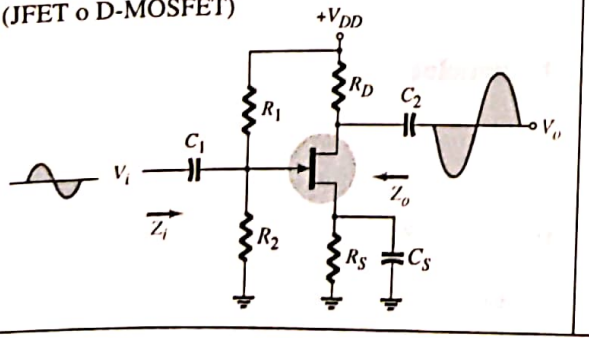
Configuración	Z_i	Z_o	$A_v = \frac{V_o}{V_i}$
Polarización fija (JFET o D-MOSFET) 	Alta (10 MΩ) $= R_G$	Mediana (2 kΩ) $= R_D \parallel r_d$ $\cong R_D$ ($r_d \geq 10 R_D$)	Mediana (-10) $= -g_m(r_d \parallel R_D)$ $\cong -g_m R_D$ ($r_d \geq 10 R_D$)
Autopolarización con R_S con capacitor de puenteo (JFET o D-MOSFET) 	Alta (10 MΩ) $= R_G$	Mediana (2 kΩ) $= R_D \parallel r_d$ $\cong R_D$ ($r_d \geq 10 R_D$)	Mediana (-10) $= -g_m(r_d \parallel R_D)$ $\cong -g_m R_D$ ($r_d \geq 10 R_D$)
Autopolarización con R_S sin capacitor de puenteo (JFET o D-MOSFET) 	Alta (10 MΩ) $= R_G$	$= \frac{\left[1 + g_m R_S + \frac{R_S}{r_d}\right] R_D}{\left[1 + g_m R_S + \frac{R_S}{r_d} + \frac{R_D}{r_d}\right]}$ $= R_D$ ($r_d \geq 10 R_D$ or $r_d = \infty$)	Baja (-2) $= \frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S + \frac{R_D + R_S}{r_d}}$ $\cong -\frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S}$ ($r_d \geq 10(R_D + R_S)$)
Polarización con divisor de voltaje (JFET o D-MOSFET) 	Alta (10 MΩ) $= R_1 \parallel R_2$	Mediana (2 kΩ) $= R_D \parallel r_d$ $\cong R_D$ ($r_d \geq 10 R_D$)	Mediana (-10) $= -g_m(r_d \parallel R_D)$ $\cong -g_m R_D$ ($r_d \geq 10 R_D$)

TABLA 8.1
(Continuación)

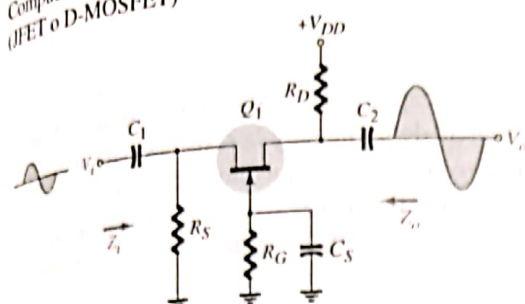
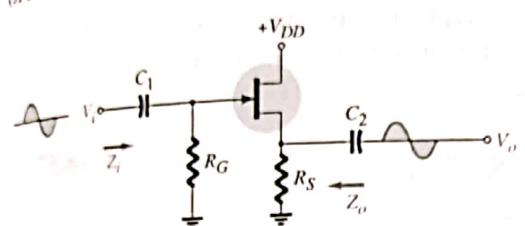
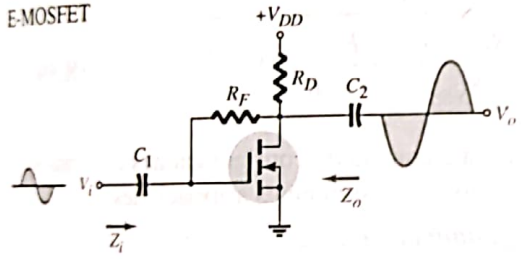
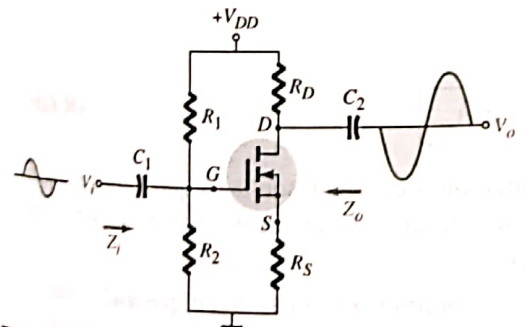
Configuración	Z_i	Z_o	$A_v = \frac{V_o}{V_i}$
<p>Compuerta común (JFET o D-MOSFET)</p> 	<p>Baja (1 kΩ)</p> $= R_S \parallel \left[\frac{r_d + R_D}{1 + g_m r_d} \right]$ $\cong R_S \parallel \frac{1}{g_m} \quad (r_d \gg 10 R_D)$	<p>Medium (2 kΩ)</p> $= R_D \parallel r_d$ $\cong R_D \quad (R_D \gg 10 R_D)$	<p>Mediana (+10)</p> $= \frac{g_m R_D + \frac{R_D}{r_d}}{1 + \frac{R_D}{r_d}}$ $\cong g_m R_D \quad (r_d \gg 10 R_D)$
<p>Seguidor de fuente (JFET o D-MOSFET)</p> 	<p>Alta (10 MΩ)</p> $= R_G$	<p>Baja (100 kΩ)</p> $= r_d \parallel R_S \parallel 1/g_m$ $\cong R_S \parallel 1/g_m \quad (r_d \gg 10 R_D)$	<p>Baja (<1)</p> $= \frac{g_m (r_d \parallel R_S)}{1 + g_m (r_d \parallel R_S)}$ $\cong \frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S} \quad (r_d \gg 10 R_D)$
<p>Polarización mediante realimentación del drenaje E-MOSFET</p> 	<p>Mediana (1 MΩ)</p> $= \frac{R_F + r_d \parallel R_D}{1 + g_m (r_d \parallel R_D)}$ $\cong \frac{R_F}{1 + g_m R_D} \quad (r_d \gg 10 R_D)$	<p>Medium (2 kΩ)</p> $= R_F \parallel r_d \parallel R_D$ $\cong R_D \quad (R_F, r_d \gg 10 R_D)$	<p>Mediana (-10)</p> $= -g_m (R_F \parallel r_d \parallel R_D)$ $\cong -g_m R_D \quad (R_F, r_d \gg 10 R_D)$
<p>Polarización por divisor de voltaje E-MOSFET</p> 	<p>Mediana (1 MΩ)</p> $= R_1 \parallel R_2$	<p>Mediana (2 kΩ)</p> $= R_D \parallel r_d$ $\cong R_D \quad (r_d \gg 10 R_D)$	<p>Mediana (-10)</p> $= -g_m (r_d \parallel R_D)$ $\cong -g_m R_D \quad (r_d \gg 10 R_D)$


TABLA 8.2

Configuración

$$A_{v_L} = V_o \parallel V_i$$

Z_i

Z_o

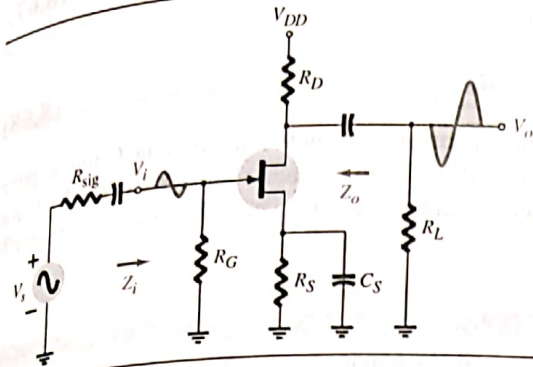

$$-g_m(R_D \parallel R_L)$$

R_G


R_D

Con r_d :

$$-g_m(R_D \parallel R_L \parallel r_d)$$

R_G

$R_D \parallel r_d$

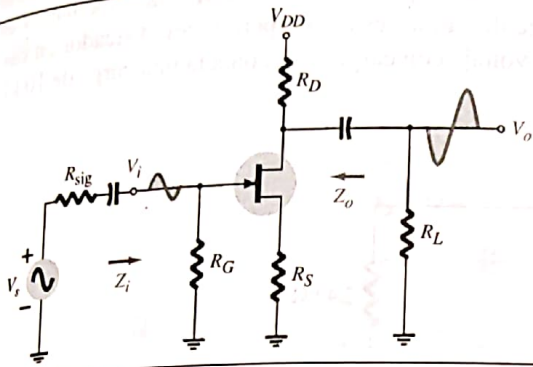

$$\frac{-g_m(R_D \parallel R_L)}{1 + g_m R_S}$$

R_G


$\frac{R_D}{1 + g_m R_S}$

Con r_d :

$$\frac{-g_m(R_D \parallel R_L)}{1 + g_m R_S + \frac{R_D + R_S}{r_d}}$$

R_G

$\cong \frac{R_D}{1 + g_m R_S}$

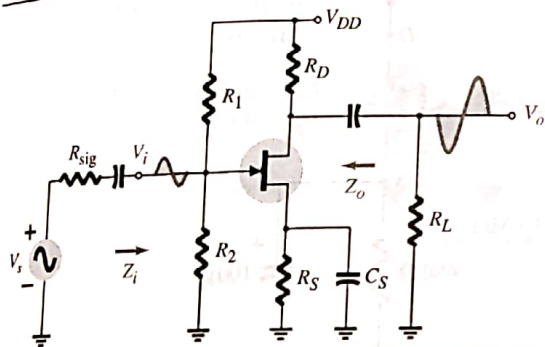

$$-g_m(R_D \parallel R_L)$$

$R_1 \parallel R_2$


R_D

Con r_d :

$$-g_m(R_D \parallel R_L \parallel r_d)$$

$R_1 \parallel R_2$

$R_D \parallel r_d$

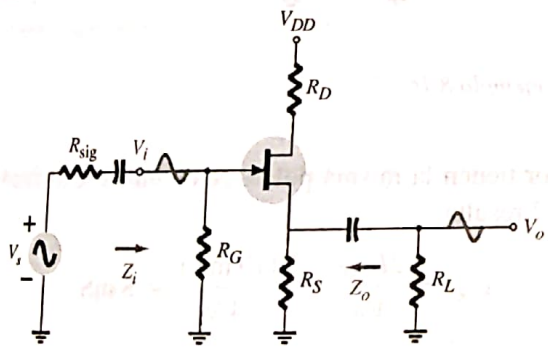

$$\frac{g_m(R_S \parallel R_L)}{1 + g_m(R_S \parallel R_L)}$$

R_G


$R_S \parallel 1/g_m$

Con r_d :

$$= \frac{g_m r_d (R_S \parallel R_L)}{r_d + R_D + g_m r_d (R_S \parallel R_L)}$$

R_G

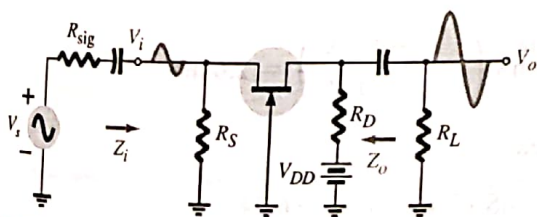$\frac{R_S}{1 + \frac{g_m r_d R_S}{r_d + R_D}}$



$$g_m(R_D \parallel R_L)$$

$$\frac{R_S}{1 + g_m R_S}$$

R_D

Con r_d :

$$\cong g_m(R_D \parallel R_L)$$

$$Z_i = \frac{R_S}{1 + \frac{g_m r_d R_S}{r_d + R_D \parallel R_L}}$$

$R_D \parallel r_d$